

Tarefa 3 – Banco de registradores

Descrição geral do problema: Implemente um banco com 8 registradores de 8 bits. Esse banco deverá possuir um barramento de escrita síncrono (dados + endereço) e dois barramentos de leitura combinacionais (dados + endereços)

Descrição detalhada:

1. Faça a descrição de hardware de um módulo, denominado RegisterFile, que gere o circuito indicado na Figura 1, usando a linguagem SystemVerilog.

 


Figura 1 –Diagrama do módulo RegisterFile.

O módulo apresenta as seguintes entradas e saídas:

Entradas: *Write Data (wd3)* (8 bits) – Entrada de dados;
Write Address (wa3) (3 bits) – Seleção do registrador que armazenará o dado proveniente de *Write Data (wd3)*;
Write Enable (we3) (1 bit) – Habilita (1) ou desabilita (0) a gravação de dados nos registradores de X1 a X7; *clk* (1 bit) – Se o sinal *Write Enable (we3)* estiver ativo (1), na borda de subida do clock, o dado é gravado no registrador selecionado.
Register Address 1 (ra1) (3 bits) – Seleção de qual registrador será disponibilizado na saída rd1;
Register Address 2 (ra2) (3 bits) – Seleção de qual registrador será disponibilizado na saída rd2;
Reset (rst) (1 bit) – Reseta o valor dos registradores, em nível baixo (0);

Saídas: *Register Data 1 (rd1)* (8 bits) – Barramento de saída de 8 bits;
Register Data 2 (rd2) (8 bits) – Barramento de saída de 8 bits;

Consideração Importante: O circuito não precisa ficar idêntico à figura, modularizado em decodificadores e portas AND. O funcionamento é que deve ser preservado. Faça a descrição em alto nível, para ganhar produtividade.

Princípio de funcionamento em três partes:

- ESCRITA:** A operação de escrita deve ser sincronizada com a borda de subida do clock (clk). O valor de 8 bits de *Write Data (wd3)* é armazenado no registrador cujo índice é igual a *Write Address (wa3)* (3 bits) se *Write Enable (we3)* for 1. O valor dos registradores se mantém caso *Write Enable (we3)* seja 0. *Circuito sequencial síncrono => always @(posedge clock) ou always_ff @(posedge clock)*. **OBS: O registrador X0 é somente de LEITURA e seu valor deve ser fixo em ZERO.**
- LEITURA:** o valor do registrador de índice *ra1* é disponibilizado de forma contínua na saída *rd1* assim como o registrador de índice *ra2* na saída *rd2*. Variando qualquer entrada, as saídas são atualizadas. *Circuito Combinacional => always @(*), always_comb ou assign*.
- RESET:** limpa o valor dos registradores quando a entrada *rst* for 0. Decida se implementará essa funcionalidade de forma síncrona (no momento da subida do clock) ou assíncrona (na descida do rst).

Os dois multiplexadores que conectam os registradores às saídas rd1 e rd2 são circuitos combinacionais. Os dados gravados nos registradores selecionados, sempre estarão disponíveis nas respectivas saídas.

- Durante a instanciação do `register_file`, no módulo de testbench "`register_file_tb`", instanciando o bloco desenvolvido, que possui a seguinte interface:

 


Figura 2 – Interfaces do módulo RegisterFile

- Para avaliar o funcionamento do circuito, o testbench deve realizar a gravação de um conjunto de dados nos registradores. Após a gravação, o testbench deve verificar se os dados foram de fato gravados, selecionando *ra1* e *ra2* e observando as saídas *rd1* e *rd2*.
- Após o testbench com básico criado no item anterior, tente desenvolver um testbench auto-verificado para o módulo desenvolvido e simule exaustivamente com as operações de escrita e leitura em cada um dos registradores do banco. Faça testes com verificação automática para todos os 8 registradores.